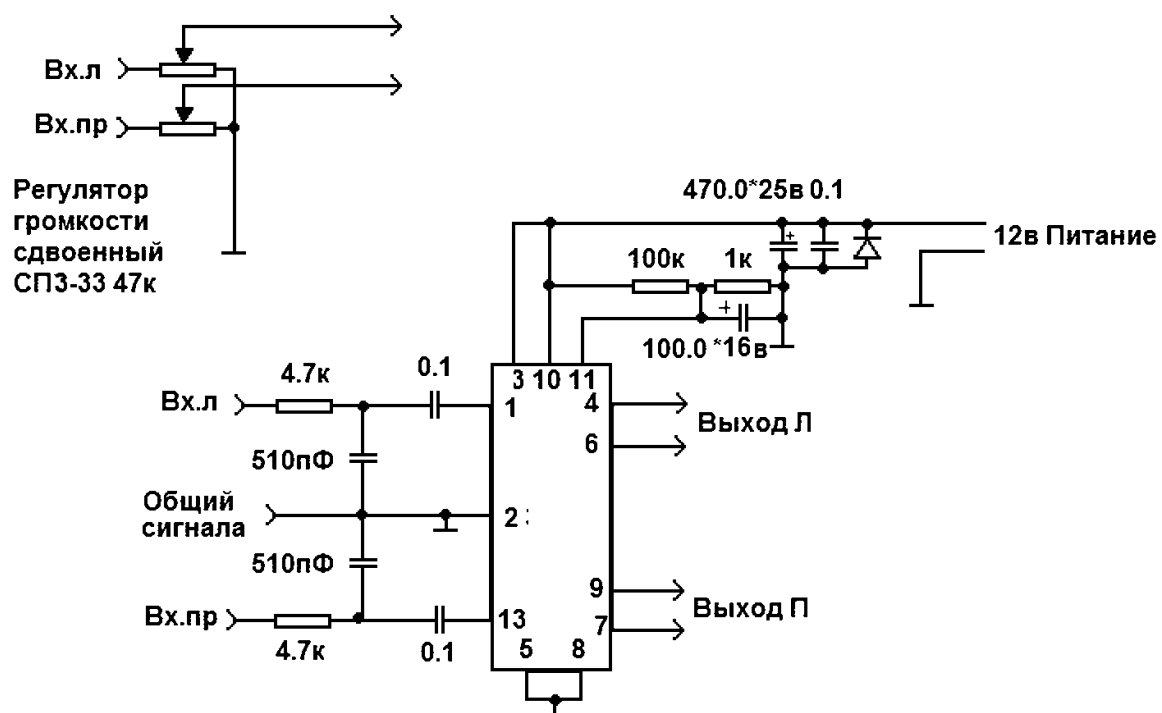


Принципиальная схема включения TDA1557 с задержкой на включение



Цепочка задержки из сопротивлений 100кОм, 1кОм и конденсатора 100,0х16В включают усилитель с задержкой для исключения щелчков в акустических системах.

LEADTOOLS: Uncompressed RGB

LEADTOOLS: Uncompressed CMYK

LEADTOOLS: J2K

LEADTOOLS: JPEG 4:1:1

LEADTOOLS: JBIG

LEADTOOLS: PACKBITS

LEADTOOLS: PACKBITS_CMYK

LEADTOOLS: PACKBITS_YCC

LEADTOOLS: LZW

LEADTOOLS: CCITT_GROUP4

LEADTOOLS: GROUP3_2DIM

